

Informe guía 4

Laboratorio de Electrónica Digital

Autor:

Simón Aulet

Noviembre 2025

Índice

Parte I

Ejercicio 1

Se pide un secuenciador de dos luces usando máquina de Moore. Se trabaja generando módulos con propósitos específicos para mayor robustez y claridad. A continuación se detalla cada módulo

0.1 freq_divider

```
1 module freq_divider #(
2     parameter mf_divider = 100_000,
3     parameter lf_divider = 1_000
4 ) (
5     input  wire  clk_in,
6     output reg   tick_mf,
7     output reg   tick_lf
8 );
```

Listing 1: Módulo freq_divider

Para el divisor de frecuencia, se usa un sistema de pulsos síncronos llamados ticks en lugar de un reloj secundario, evitando problemas de timing. Las salidas tick_mf y tick_lf generan pulsos a 1 kHz y 1 Hz respectivamente. Los parámetros mf_divider y lf_divider definen las divisiones de frecuencia respecto al reloj principal y la frecuencia media, con lf_divider siendo un contador más pequeño por la división en cascada. En el testbench, se configuraron divisiones de 100 y 5 para acortar la simulación.

 


Figura 1: Waveform del divisor de frecuencia

Se puede ver cómo los pulsos están perfectamente sincronizados con el reloj principal y entre sí (en el momento que coinciden)

0.2 state_change

```
1 module state_change(
2     input          btn,
3     input          tick_mf,
4     input          clk,
5     output reg [1:0] state
6 );
```

Listing 2: Módulo state_change

Máquina de estados simple que varía de un estado a otro según cuando se pulsa el botón. Tiene incluido un sistema anti-bounce que aprovecha la media frecuencia de `tick_mf` para reducir la magnitud de los contadores.

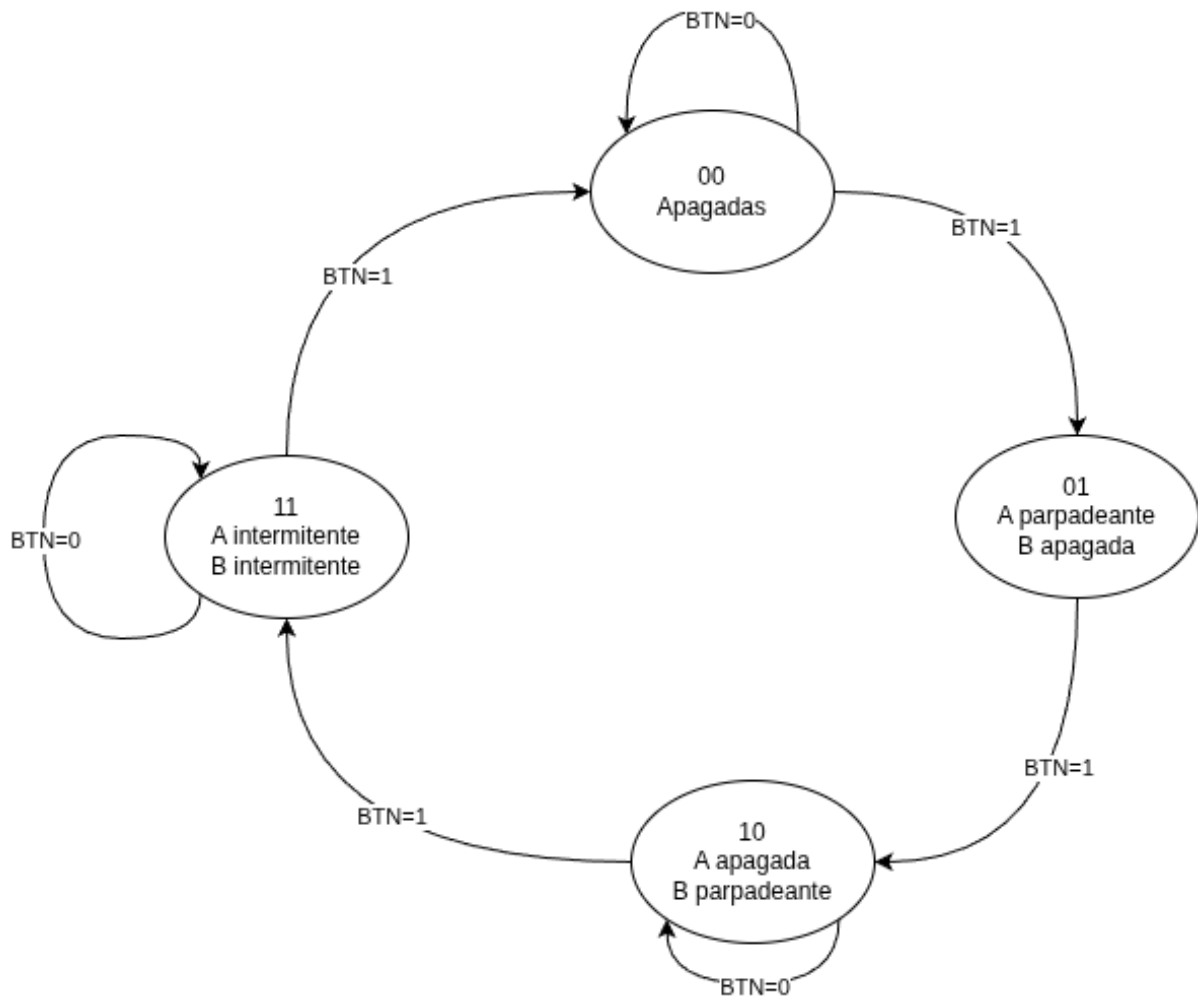


Figura 2: Diagrama de estados del ejercicio 1

0.3 led_change

```

1 module led_change(
2   input  wire [1:0] state,
3   input  wire      clk,
4   input  wire      tick_1f,
5   output reg       led_a,
6   output reg       led_b
7 );

```

Listing 3: Módulo led_change

Controla los leds sincronizando su parpadeo cuando corresponde mediante `tick_1f`. Cuando ambos leds parpadean en simultáneo, el status del `led_a` se copia a `led_b` impidiendo que queden desfasados.

Parte II

Ejercicio 2

Para el circuito de alarma de 3 estados se trabaja usando el módulo `freq_divider` del módulo anterior. Se propone la siguiente lógica de funcionamiento artísticamente colorida:

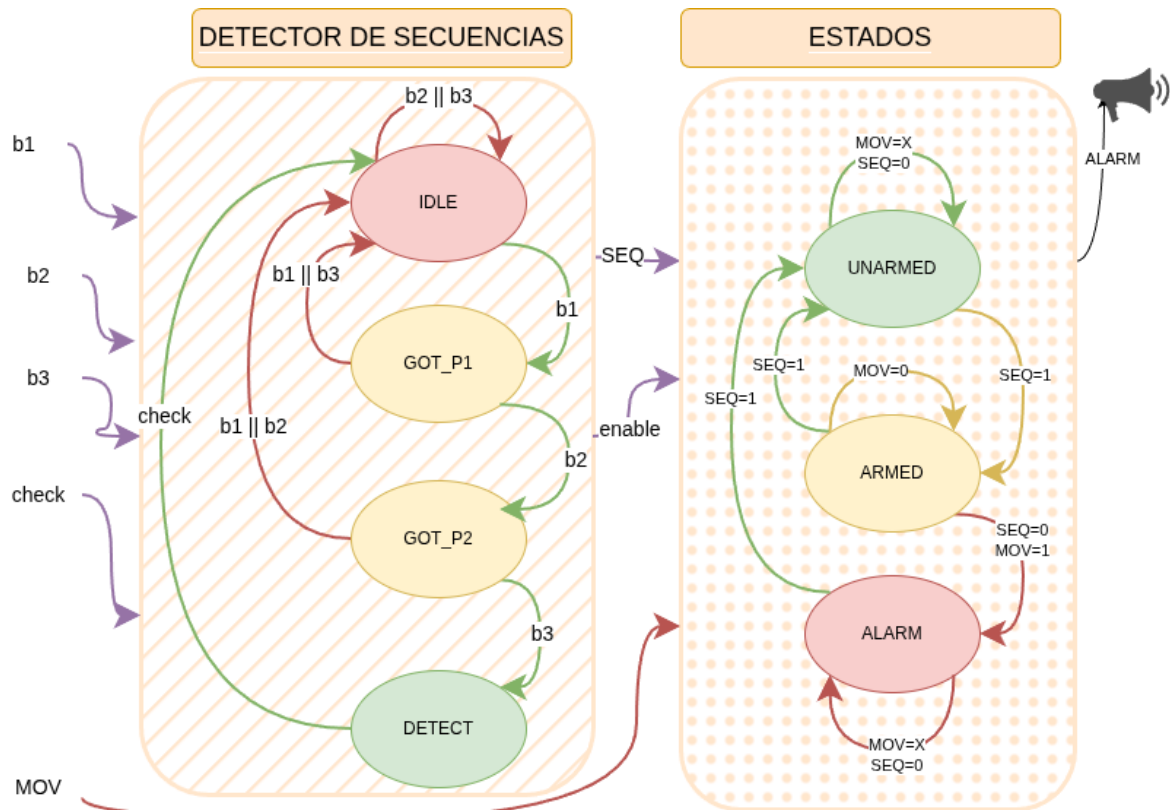


Figura 3: Diagrama de flujo del sistema de alarma

Se trata de two máquinas de estados, una para el detector de secuencias y otra para el cambio entre los estados.

0.4 seq_detector

```

1 module seq_detector(
2   input wire b1,
3   input wire b2,
4   input wire b3,
5
6   input wire check,
7   input wire clk,
8
9   output reg seq,
10  output wire enable
11 );
  
```

Listing 4: Módulo `seq_detector`

El detector de secuencias detecta la secuencia $b1 \rightarrow b2 \rightarrow b3$ la cual está “hard-coded” en la máquina de estados. Queda a futuro implementar que la secuencia se pase como parámetro. Una vez ingresada la secuencia de manera correcta, la máquina se mantiene en el estado DETECT y seq queda en alto. Cuando se presiona la entrada check, la salida enable vale 1 durante un pulso de reloj. Luego enable y seq se resetean a 0 y se vuelve al estado inicial. En la siguiente imagen se puede ver el testbench. STATE_CHECK es un reg auxiliar, usado para este tesbench.

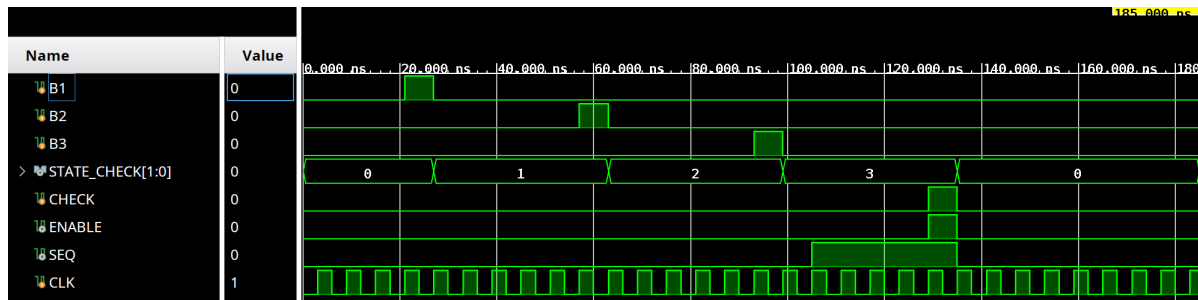


Figura 4: Waveform del detector de secuencias

Se puede ver cómo al presionar check (que dura un pulso por estar controlado por anti_bounce, detallado más adelante) enable se activa y luego se reinicia junto con seq a 0, al igual que el estado que vuelve a 0.

0.5 state_change

```

1 module state_change(
2     input    seq,
3     input    mov,
4     input    enable,
5     input    clk,
6
7     output wire [1:0] state
8 );

```

Listing 5: Módulo state_change

siguiendo la lógica de la imagen al inicio de este ejercicio, cambia de estados según las entradas. Una secuencia incorrecta en el estado ARMED dispara la alarma mientras que una secuencia correcta la desactiva tanto en ARMED como en ALARM. En el gráfico las transiciones son $seq=1$ o $seq=0$ pero en verdad se necesita presionar check para que se habilite enable en la máquina de estados y se hagan las transiciones. En el waveform del testbench podemos ver los cambios de estado:

 


Figura 5: Waveform del cambio de estados

- Se inicia en estado IDLE. Se coloca la secuencia y se activa enable. Se pasa al estado ARMED (1). - Se ingresa la secuencia nuevamente y se activa check. La alarma pasa a DESARMED (0) - Se activa nuevamente y luego se simula un ingreso de secuencia incorrecto (enable=1, seq=0). Se pasa al estado ALARM (2) - Luego se desactiva la alarma haciendose la transición ALARM ->IDLE. Se vuelve a activar y se activa el detector de movimiento disparandose nuevamente la alarma - Finalmente se desactiva la alarma

0.6 anti_bounce

El sistema anti-rebote usado en el ejercicio anterior se desacopla y se genera un módulo a parte para poder usarlo en la posterioridad.

```
1 module anti_bounce(  
2     input btn_in,  
3     input tick_mf,  
4     input clk,  
5  
6     output btn_out,  
7 );
```

Listing 6: Módulo anti_bounce

Notese que se hace uso de tick_mf. Este módulo hace que se necesite presionar el botón durante 20 ms para que se considere su entrada. Su disparo es un solo pulso sincrónico con el reloj que dura un pulso. Se activa cuando se suelta el botón, no cuando se presiona. Este módulo está instanciado para cada botón del FPGA

0.7 hw_control

```
1 module hw_control(  
2     input wire[1:0] state,  
3  
4     output alarm,  
5     output armed_led  
6 );
```

Listing 7: Módulo hw_control

Simplemente ordena control de hardware, asignando los estados de state_change a salidas físicas del FPGA, activandose armed_led cuando se está en estado armado y alarm cuando la alarma se dispara (simulada con un led)

Parte III

Ejercicio 3

El proyecto utiliza una *Nexys – 4 (XC7A100T-1CSG324C)* en donde se busca implementar el sensor de temperatura integrado en la plaqueta, mostrando el valor en su display 7-Segmentos.

0.8 Arquitectura del Sistema

La fuente principal del diseño `temp_display.v`, [7:0] `an` es el control de anodos para el 7 segmentos y la siguiente salida es el control de segmentos para el display

```
module temp_display(  
    input  wire clk,  
    input  wire reset,  
    output wire [7:0] an,  
    output wire [7:0] seg  
);
```

Figura 6: Diagrama de bloques del sistema de temperatura

Inicialmente, se intentó implementar la lectura de temperatura mediante el sensor externo **ADT7420** de la placa, utilizando un módulo de comunicación **I²C** desarrollado (`i2c_temp_reader`).

Pero el diseño presentó problemas de funcionamiento debido a la complejidad del protocolo **I²C** y a la sincronización entre las señales **SDA** y **SCL**.

Como alternativa, se decidió reemplazar este módulo por el **IP Core “XADC Wizard”** de Xilinx, que permite leer directamente la **temperatura interna del FPGA** a través de su conversor analógico–digital integrado.

Esta decisión simplificó el diseño, eliminó la necesidad de manejo del bus **I²C** y garantizó una lectura de temperatura confiable, permitiendo concentrar el desarrollo en la visualización de los datos mediante el display de 7 segmentos.

El `temp_data` tiene los datos crudos desde el sensor. El `data_ready` indica cuándo hay nuevos datos disponibles. El registro tiene el valor de display procesado para ser mostrado.


```

10      // Señales para XADC
11      wire [15:0] temp_data;
12      wire data_ready;
13      reg [15:0] display_val = 0;

```

Figura 7: Implementación con XADC Wizard

```

15      // Instancia del XADC - SOLO PUERTOS ESENCIALES
16      xadc_wiz_0 xadc_inst (
17          .dclk_in(clk),          // Reloj del sistema
18          .reset_in(reset),      // Reset
19          .daddr_in(8'h00),      // Dirección 00h = temperatura interna del FPGA
20          .den_in(1'b1),         // Siempre habilitar lectura
21          .dwe_in(1'b0),         // Solo lectura
22          .di_in(16'h0000),      // Datos de entrada (no usado)
23          .do_out(temp_data),    // Datos de temperatura
24          .drdy_out(data_ready)  // Datos listos
25          // ELIMINAR vauxp4, vauxn4, vp_in, vn_in - NO SON NECESARIOS
26      );

```

Figura 8: Proceso de conversión XADC

El XADC convierte la temperatura analógica interna a digital -> Cuando la conversión está lista, activa data_ready -> Los datos de temperatura (12-16 bits) salen por temp_data

Es el **traductor** que toma el número binario de temperatura y lo convierte en el formato adecuado para que el display físico muestre los dígitos correctamente.

Esta instancia completa la cadena: **XADC** → **Procesamiento** → **Driver** → **Display Físico**.

0.9 Modulo XADC

Sensor de Temperatura: Se utilizó el XADC interno del FPGA configurado en modo continuo para lectura automática del sensor térmico.

0.9.1. Parámetros principales:

- Canal: Sensor interno (00h)
- Resolución: 12 bits
- Reloj: 100 MHz con divisor a 25 MHz.

0.10 Procesamiento de datos

El bloque secuencial que captura los datos de temperatura cuando el XADC indica que están listos (data_ready), tomando los 12 bits más significativos del registro de temperatura y formateándolos para su visualización.

```

28 |      // Instancia del driver del display
29 |      display_driver disp (
30 |          .clk(clk),
31 |          .number(display_val),
32 |          .an(an),
33 |          .seg(seg)
34 |      );
35 |

```

Figura 9: Traductor de datos de temperatura

```

36 |      // Procesar temperatura cuando los datos estén listos
37 |      always @(posedge clk) begin
38 |          if (data_ready) begin
39 |              // Los 12 bits de temperatura están en temp_data[15:4]
40 |              display_val <= {4'b0000, temp_data[15:4]}; // Valor raw
41 |          end
42 |      end

```

Figura 10: Procesamiento de datos de temperatura

0.11 Driver de Display:

Implementa multiplexación temporal para controlar 4 dígitos de 7 segmentos, convirtiendo el valor binario de temperatura a BCD y refrescando cada dígito a 1 kHz para persistencia visual.

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module display_driver(
4      input wire clk,           // reloj de 100 MHz
5      input wire [15:0] number, // número binario a mostrar (0-9999)
6      output reg [7:0] an,      // ánodos (activos bajos)
7      output reg [7:0] seg      // segmentos (activos bajos)
8  );
9
10 //-----
11 // 1. Divisor de frecuencia (≈1 kHz)
12 //-----
13 reg [16:0] refresh_counter = 0;
14 reg [1:0] digit_select = 0; // Cambiado a 2 bits para 4 dígitos
15
16 always @(posedge clk) begin
17     refresh_counter <= refresh_counter + 1;
18     if (refresh_counter == 17'd100_000) begin // 100MHz / 100000 = 1kHz
19         refresh_counter <= 0;
20         digit_select <= digit_select + 1;
21     end
22 end
23
```

Figura 11: Driver de display - parte 1

```
24 //-----
25 // 2. Conversión binario -> BCD (Double Dabble algorithm)
26 //-----
27 wire [3:0] thousands, hundreds, tens, ones;
28
29 bin_to_bcd converter (
30     .bin(number),
31     .thousands(thousands),
32     .hundreds(hundreds),
33     .tens(tens),
34     .ones(ones)
35 );
36
37 //-----
38 // 3. Selección de dígito activo
39 //-----
40 reg [3:0] current_digit;
41
42 always @(*) begin
43     case (digit_select)
44         2'd0: begin an = 8'b11111110; current_digit = ones;      end
45         2'd1: begin an = 8'b11111101; current_digit = tens;     end
46         2'd2: begin an = 8'b11111011; current_digit = hundreds; end
47         2'd3: begin an = 8'b11110111; current_digit = thousands; end
48         default: begin an = 8'b11111111; current_digit = 4'd0; end
49     endcase
50 end
51
```

Figura 12: Driver de display - parte 2

```
52 //-----
53 // 4. Decodificador 7 segmentos
54 //-----
55 always @(*) begin
56     case (current_digit)
57         4'd0: seg = 8'b11000000; // 0
58         4'd1: seg = 8'b11111001; // 1
59         4'd2: seg = 8'b10100100; // 2
60         4'd3: seg = 8'b10110000; // 3
61         4'd4: seg = 8'b10011001; // 4
62         4'd5: seg = 8'b10010010; // 5
63         4'd6: seg = 8'b10000010; // 6
64         4'd7: seg = 8'b11111000; // 7
65         4'd8: seg = 8'b10000000; // 8
66         4'd9: seg = 8'b10010000; // 9
67         default: seg = 8'b11111111; // apagado
68     endcase
69 end
70
71 endmodule
72
73 //-----
74 // Módulo separado para conversión binario a BCD (Double Dabble)
75 //-----
76 module bin_to_bcd(
77     input [15:0] bin,
78     output reg [3:0] thousands,
79     output reg [3:0] hundreds,
80     output reg [3:0] tens,
81     output reg [3:0] ones
82 );
```

Figura 13: Driver de display - parte 3

```
84 | integer i;
85 | reg [19:0] bcd; // 4 dígitos BCD de 4 bits cada uno
86 |
87 | always @(*) begin
88 |     bcd = 20'd0;
89 |     for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
90 |         // Ajustar dígitos BCD
91 |         if (bcd[3:0] >= 5) bcd[3:0] = bcd[3:0] + 3;
92 |         if (bcd[7:4] >= 5) bcd[7:4] = bcd[7:4] + 3;
93 |         if (bcd[11:8] >= 5) bcd[11:8] = bcd[11:8] + 3;
94 |         if (bcd[15:12] >= 5) bcd[15:12] = bcd[15:12] + 3;
95 |         if (bcd[19:16] >= 5) bcd[19:16] = bcd[19:16] + 3;
96 |
97 |         // Desplazar
98 |         bcd = bcd << 1;
99 |         bcd[0] = bin[15 - i];
100 |     end
101 |
102 |     // Asignar salidas
103 |     thousands = bcd[19:16];
104 |     hundreds = bcd[15:12];
105 |     tens = bcd[11:8];
106 |     ones = bcd[7:4];
107 | end
108 |
109 | endmodule
```

Figura 14: Driver de display - parte 4